

Logic Design CH3

Q1

(a)

w	x	Y	z
1	1	1	1
1	1	0	0
1	0	1	0
0	1	1	0
0	0	1	0
0	1	0	0
1	0	0	0
0	0	0	0

Q2

$$W = 0$$

$$Y = 0$$

$$X = 1$$

$$Z = 0$$

Q3

(a) A three-input AND gate = $A.B.C = D$

(b) A four-input AND gate = $A.B.C.D = E$

(c) A three-input OR gate = $A+B+C = D$

Q4



Q5



Q6



Q7

(A)



(B)



Q8

$$X = \bar{A} \quad Z = \bar{X}$$

$$X = 0$$

$$Z = 1$$

Q9

$$Y = \overline{CD}$$

C	D	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1

1	1	0
---	---	---

Q10



Q11

(a)



(b)



CH4


Q1

$$B(A+C) = X$$


$$AB+B+(B+C) * D = Z$$

Q2


a. $R = CPF$

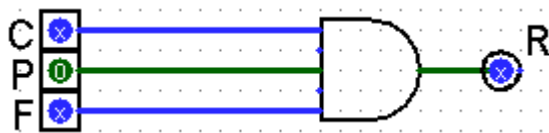

b. $G = CP(M+F)$

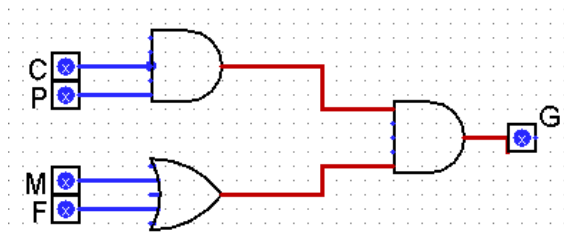


c. $B = (H+C+P)F$

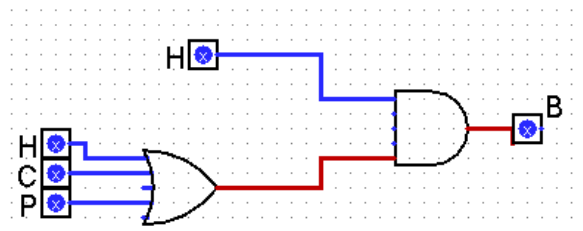


Q3

a.

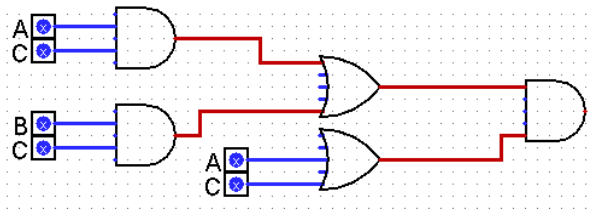

unsimplified: $P = (AC + BC)(A + C)$

simplified: $P = A + BC$

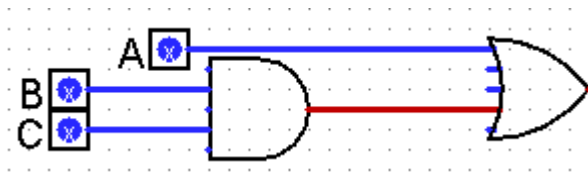

Q4


unsimplified: $A((A+B).(B+C))$

simplified: $A((A+B).(B+C))$

$$= A + (A+B) + (B+C)$$

$$= A + A + B + B + C$$

$$= A + B + C$$

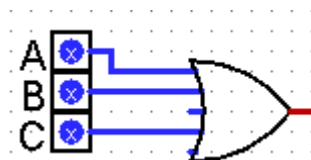

Q6


$$(c) = \overline{\overline{A}\overline{B}} = \overline{\overline{A}} + \overline{\overline{B}} = A + B$$

$$(d) = A + B$$

c and d are equivalent

Q9

$$\text{Out} = AB(C+D)$$

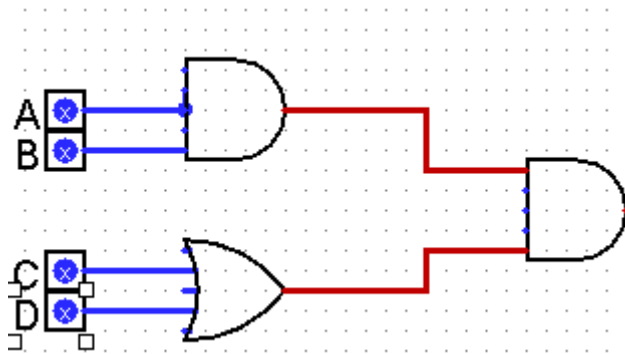

Q10

$$\text{Out} = A+B+C$$

